

Expected Outcomes

Francis Rukab

N00961805

S1	S2	NAND	NOR	INVERTER	AND	OR	XOR
T	T	0	0	0	1	1	0
T	F	1	0	0	0	1	1
F	T	1	0	1	0	1	1
F	F	1	1	1	0	0	0

Results

S1	S2	NAND	NOR	INVERTER	AND	OR	XOR
T	T	0	0	0	1	1	0
T	F	1	0	0	0	1	1
F	T	1	0	1	0	1	1
F	F	1	1	1	0	0	0